

2021-2022年九年级期中评价物理题免费试卷（河北省唐山市路北区）


1. 选择题

家用电冰箱正常工作时的电流约是（ ）

- A. 1mA B. 1A C. 10A D. 1uA

2. 选择题


如下图所示电路，下列说法正确的是（ ）

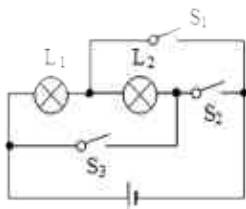

- A. 当闭合S1、S3，断开S2时，L1、L2并联
B. 当闭合S2、S3，断开S1，两灯都亮
C. 当闭合S1、S3，断开S2时，L1、L2串联
D. 当闭合S1、S2，断开S3，两灯都亮

3. 选择题

如图所示，对于图片中描述的物理过程，下列分析中正确的是（ ）

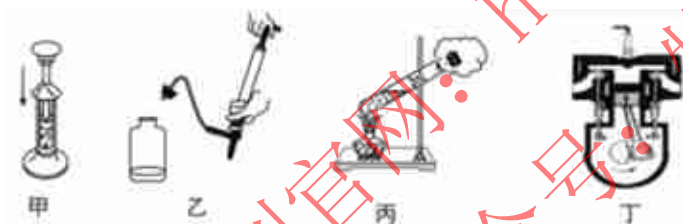

- A. 图甲，厚玻璃内空气被压缩时，空气的内能减少
B. 图乙，瓶子内的空气推动塞子跳起时，空气的内能增大
C. 图丙，试管内的水蒸气推动了塞子冲出时，水蒸气的内能减少
D. 图丁，汽缸内的气体推动活塞向下运动时，气体的内能增大

4. 选择题


如图所示，用绸子摩擦玻璃棒，玻璃棒带正电，这是由于（ ）



- A. 摩擦起电创造了电荷 B. 绸子上的电子转移到玻璃棒上
C. 玻璃棒上的电子转移到绸子上 D. 绸子上的正电荷转移到了玻璃棒上

5. 选择题

如图所示的电路，闭合开关后，当滑片P向右移动时，下列说法正确的是（ ）

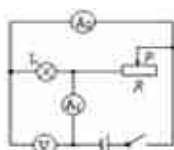

- A. 灯泡L变暗 B. 电压表示数变小