

2021-2022年初三11月月考物理试卷完整版（吉林省长春市第八十七中学）

1. 选择题

首先发现电流的周围存在着磁场的科学家是（ ）

- A. 欧姆 B. 焦耳
- C. 奥斯特 D. 牛顿


2. 选择题

通常情况下，下列物体属于导体的是（ ）

- A. 瓷碗 B. 竹筷
- C. 塑料勺 D. 铁铲子

3. 选择题

如图所示，教室内两盏日光灯有一个开关控制，以下电路中能反映它们正确连接的是（ ）

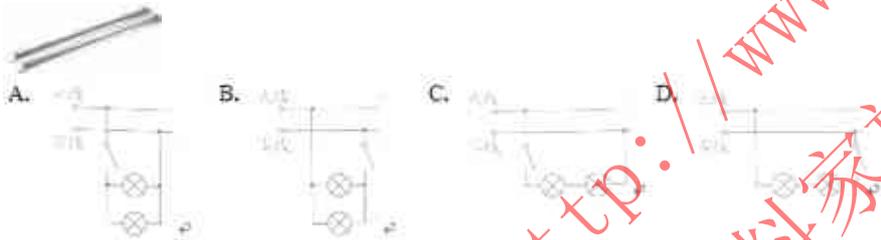

4. 选择题

如图所示，是一个便携式充电器正在给手机电池充电，在这个过程中，该便携式充电器相当于电路中的（ ）



- A. 用电器 B. 电源
- C. 导线 D. 开关

5. 选择题

一个定值电阻两端的电压是2V时，通过它的电流是0.1A，当这个电阻两端的电压是1V时，该电阻的阻值是（ ）

- A.  $0.5\Omega$  B.  $10\Omega$  C.  $20\Omega$  D.  $0\Omega$

6. 选择题

在家庭用电中，如果使用不当会给人们带来危害。下列做法中，可能给人们带来危害的是（ ）

- A. 冰箱的金属外壳要接地
- B. 更换电灯前要先断开电源
- C. 绝缘皮破损的导线要及时更换
- D. 家用电器起火时，先灭火，后切断电源

7. 选择题

为保障安全，微波炉设置了双重开关——门控开关 S1 和启动控制开关 S2。当微波炉的门打开