

2021-2022年初三期末教学质量检测理综物理在线测验完整版（贵州省毕节市赫章县）

1. 选择题

大韭菜坪是世界上最大面积的野生韭菜花带、全国唯一的野生韭菜花保护区，走进韭菜花就闻到扑鼻的花香，这是因为()

- A. 分子之间存在引力 B. 分子之间存在斥力
C. 分子在不停地做无规则运动 D. 分子之间没有间隙

2. 选择题

关于温度、内能和热量，下列说法正确的是()

- A. 温度相同的物体内能一定相等
B. 物体的温度越高，所含的热量越多
C. 汽油机做功冲程燃气的内能增加
D. 温度相同的物体接触时不发生热传递

3. 选择题

已知 $R_2 < R_1$ ，将图中的四种不同接法，接到同一电源两极间，则电路中电流最大的是

- A.  B.  C.  D. 

4. 选择题

关于电流、电压、电阻的关系，下列说法中错误的是()

- A. 导体两端的电压一定时，导体的电阻跟通过导体的电流成反比
B. 导体电阻一定时，导体中的电流跟这段导体两端的电压成正比
C. 导体的电阻与导体两端的电压、导体中的电流大小无关
D. 导体中的电流跟其两端的电压成正比，跟导体的电阻成反比




5. 选择题

有两只灯泡 L_1 、 L_2 ，分别标有“220V 100W”和“220V 40W”的字样。若不考虑温度对灯丝电阻的影响，下列说法中正确的是()

- A. 两灯正常发光时， L_1 的电阻较大
B. 两灯并联接入220V的电路中， L_1 、 L_2 消耗的功率之比是2：5
C. 两灯串联接入220V的电路中， L_1 、 L_2 消耗的功率之比是2：5
D. 两灯串联接入220V的电路中，两灯泡消耗总功率大于40W小于100W

6. 选择题

常用智能手机是通过指纹开关 S_1 或密码开关 S_2 来解锁的，若其中任一方式解锁失败后，锁定开关 S_3 均会断开而暂停手机解锁功能， S_3 将在一段时间后自动闭合而恢复解锁功能。若用灯泡 L 发光模拟手机解锁成功，则符合要求的模拟电路是

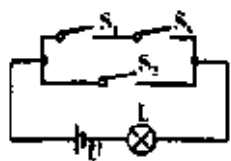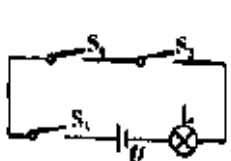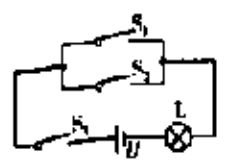- A.  B.  C.  D. 