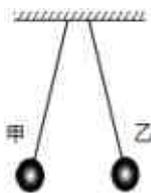


2022届九年级物理第十五章电流和电路过关检测试卷完整版（人教版）

1. 选择题

将轻质小球甲、乙用细线悬挂起来，它们靠近时相互作用的情况如图所示。下列关于小球带电情况的说法中，正确的是（ ）



- A. 甲带电，乙不带电
- B. 甲不带电，乙带电
- C. 甲、乙带有异种电荷
- D. 甲、乙带有同种电荷

2. 选择题

通常情况下，下列物体属于绝缘体的是

- A. 铅笔芯
- B. 玻璃杯
- C. 铁钉
- D. 硬币


3. 选择题

2017年底，“悟空”号卫星上的计算机被太空中带正电的某些粒子击中，导致“死机”，在遥控指令下，计算机重新启动，卫星恢复正常。带正电的粒子可能是

- A. 原子核 质子
- B. 原子核 中子
- C. 电子 原子核
- D. 电子 质子

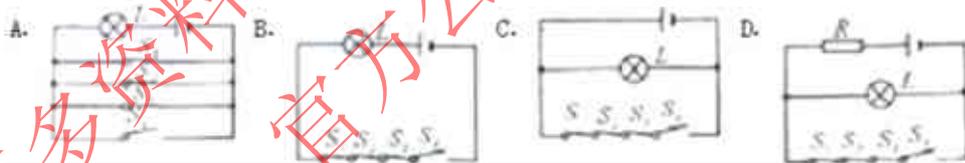
4. 选择题

汽车仪表盘上都有一指示灯，用它提醒司机车门是否关好。四个车门中只要一个车门没有关好（相当于一个开关断开），该指示灯就会发光，在下列所示的电路图中，你认为符合上述要求的是（ ）



5. 选择题

如图所示电路中，电源电压适当，要使电铃和电灯同时有电流通过，以下做法中正确的是

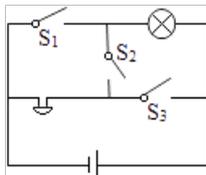

- A. 断开S1， 闭合S2、S3；
- B. 断开S3， 闭合S1、S2
- C. 闭合S1， 断开S2、S3；
- D. 闭合S2， 断开S1、S3

6. 选择题

在探究“并联电路干路电路与支路电流关系时”第一条支路电流大约0.5A，第二条支路电流大约0.4A，那么他在实验中所选择电流表的量程应该是

- A. 始终用小量程测支路和干路电流
- B. 始终用大量程测支路和干路电流