

2022届初三上期12月考物理考题（广东省深圳市坪山区中山中学）

1. 选择题


如图所示，一同学做测量小灯泡的电阻实验时，把电压表与电流表的位置接错了。闭合开关后，电路可能发生的现象是



- A. 电流表和电压表都烧坏 B. 先烧坏电流表，再烧坏电压表  
C. 电流表烧坏，电压表正常 D. 电压表烧坏，电流表正常

2. 选择题


如图是家庭电路示意图，下列说法正确的是

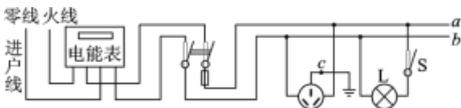

- A. 电能表示数的单位是千瓦  
B. 与开关S直接相连的导线a是零线  
C. 若在导线a和b之间接一个灯泡L1，则L1与L串联  
D. 若c处断开，洗衣机插头插入插座，洗衣机虽能工作但有安全隐患

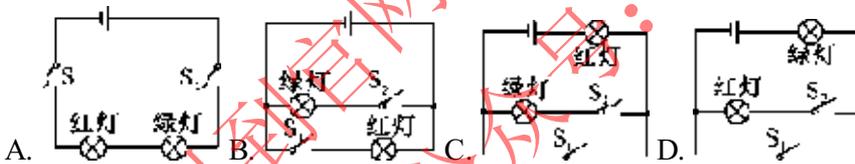
3. 选择题

现代社会倡导文明出行，过人行横道时行人应遵守交通信号灯的指示，小天发现人行横道的红绿灯是独立工作的，他设计了下列几种电路图，其中合理的是



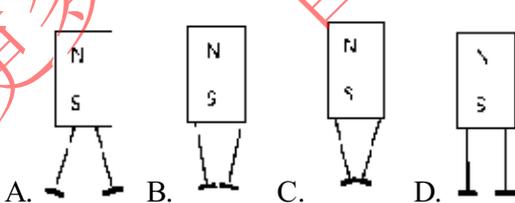4. 选择题

有两根大头针被磁铁一端吸引，悬在磁铁下方，如图所示的四幅图中能正确反映实际情况的是



5. 选择题

当弹簧测力计吊着一条形磁铁，沿水平方向从水平放置的条形磁体的 A 端移到 B 端的过程中，能表示测力计示数 F 与水平位置关系的是

