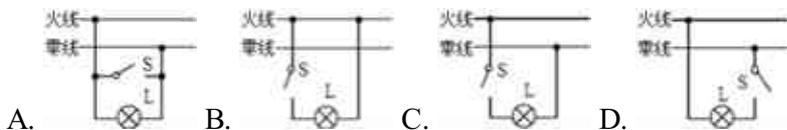


## 2022年九年级上册物理单元测试完整试卷

### 1. 选择题

下列家庭电路中,开关 s 和电灯 L 的接线正确的是



### 2. 选择题

下列说法不正确的是

- A. 我国家庭电路的电压为220V
- B. 一节干电池电压为1.5V
- C. 学生实验用的小灯泡正常发光时的电流是1A
- D. 人体安全电压不高于36V


### 3. 选择题

小明、小红学习了电学的知识后,有了以下对话,其中正确的有

- A. 小明: 家里的电灯开关应接在零线和灯泡之间
- B. 小红: 发现有人触电要立即切断电源
- C. 小明: 把三脚插头最上面一个脚弄断后, 插入两孔插座一样能安全地使用
- D. 小红: 用试电笔检测电路时, 只有站在干燥的木凳上才能避免触电

### 4. 选择题


某家庭电路的组成如图所示, 下列说法正确的是 ( )

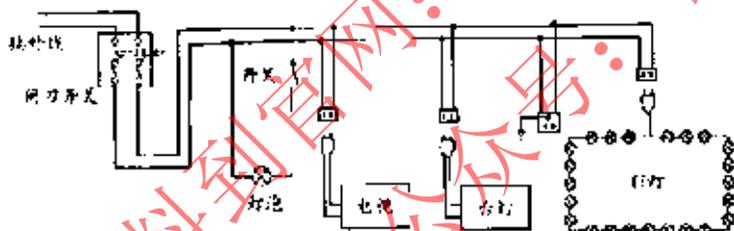

- A. 图中的插座可以是并联的, 也可以是串联的
- B. 控制灯泡的开关可以接在零线上
- C. 彩灯接入电路后都不亮, 是由于其中的一个小彩灯短路
- D. 有金属外壳的家用电器必须用三孔插座, 以确保安全
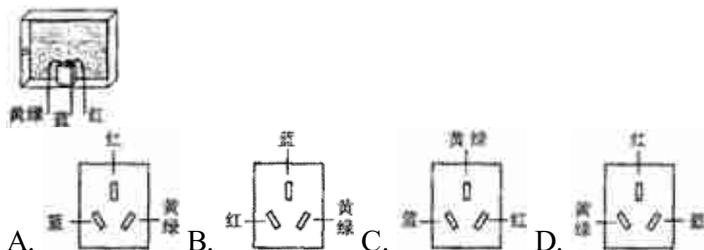
### 5. 选择题

如图所示, 墙壁上线盒内有三根电线, 其中红色为火线、蓝色为零线、黄绿色为地线, 现将三孔插座与三根电线连接, 如图中接线情况正确的是 ( )



### 6. 选择题

走在旷野中的行人遇到雷电时所采取的方式正确的是

- A. 立即躲到大树下
- B. 立即举起手中的雨伞