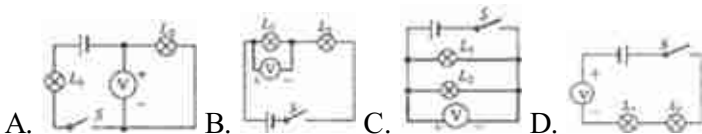


2022年九年级上期物理单元测试试卷完整版


1. 选择题

要直接测定灯泡L₂的电压，在下列几种电路中正确的是（ ）



2. 选择题

如图所示的电路中a、b是电表，闭合开关要使电灯发光，则

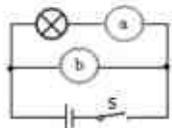

- A. a、b都是电流表
- B. a、b都是电压表
- C. a是电流表，b是电压表
- D. a是电压表，b是电流表

3. 选择题

关于电流方向下面说法正确的是

- A. 不同导体中电流方向的规定是不同的
- B. 电子定向移动的方向规定为电流方向
- C. 电路中电流方向是从电源的负极经用电器后流向正极
- D. 正电荷定向移动的方向规定为电流方向

4. 选择题

如图所示，把一根塑料绳一端扎紧，从另一端撕开成许多细丝，用干燥的手从上向下捋几下，发现细丝张开了。下列分析正确的是



- A. 细丝张开的原因是带了异种电荷互相吸引
- B. 细丝张开的原因与验电器的工作原理相同
- C. 细丝带了电是通过摩擦的方法创造了电荷
- D. 细丝带上电的实质是分子在物体间的转移

5.

如图1所示，要使灯泡L₁和L₂组成并联电路，应()

- A. 只闭合S₂ B. 只闭合S₃
- C. 只闭合S₁和S₃ D. 只闭合S₂和S₃

6. 选择题

如图是小明连接的实验电路，他连接这个电路依据的电路图是图中的（ ）