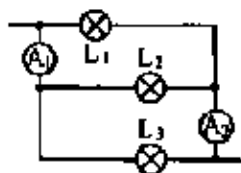


2022年九年级后半期物理课时练习同步练习

1. 选择题


如图所示的部分电路中，电流表A1、A2所测量的电流分别是



- A. A1测量通过灯L1、L2的电流之和
- B. A2测量通过灯L3的电流
- C. A1测量通过灯L3的电流
- D. A2测量通过灯L1、L2的电流之和

2. 选择题


为了测量电路图中通过灯泡L1的电流，电流表应该接在如图中的哪一个位置（ ）

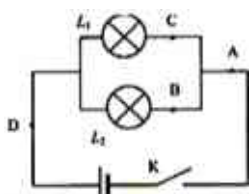

- A. 在A点 B. 在B点 C. 在C点 D. 在D点

3. 选择题

如图所示的电路中，用电流表测量电路的电流，以下说法中正确的是（ ）

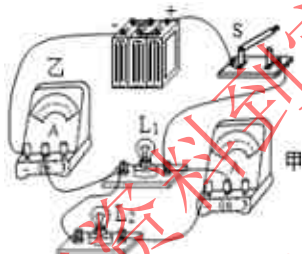

- A. 电流表甲测的是L2的电流
- B. 电流表乙测的是L2的电流
- C. 电流表与电灯并联了
- D. 电流表甲测的是干路中的电流

4. 选择题

如图所示，电流表正确测量通过灯L1的电流的电路是（ ）

