

2022年九年级物理下册单元测试免费试卷

1. 选择题

在家庭电路中，从进户线起连接顺序正确的是（ ）

- A. 闸刀开关、电能表、保险盒、插座
- B. 闸刀开关、电能表、插座、保险盒
- C. 电能表、闸刀开关、保险盒、插座
- D. 电能表、保险盒、闸刀开关、插座

2. 选择题


对教材中四幅插图的说明，不正确的是



- A. 甲图：家用电器要装接地线是为了用电安全
- B. 乙图：直线电流周围的磁场方向的判定方法
- C. 丙图：电铃是利用电磁铁工作
- D. 丁图：将水烧开后移去酒精灯若要使水重新沸腾需马上往里打气

3. 选择题

如图是正常家庭电路的一部分，下列说法正确的是（ ）

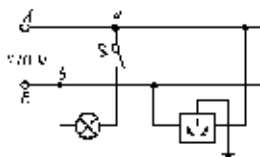

- A. 导线B与大地之间的电压为220 V
- B. 测电笔先后插入插座的左右插孔，氖管都发光
- C. 电冰箱的插头插入三孔插座能使电冰箱的金属外壳接地
- D. 断开开关S后，站在地上的人接触a点或b点一定不会触电

4. 选择题

以下与实际情况相符的是（ ）

- A. 我国照明电路的电压是110V；
- B. 人体的安全电压是36V；
- C. 一盏白炽灯的额定电流约为0.2A；
- D. 我国交流电的频率是50HZ，1S钟内电流方向改变10次。

5. 选择题

如图所示，用试电笔检测三孔插座是否带电，氖管发光时，人不会触电是因为（ ）



- A. 人体的电阻很大
- B. 试电笔中串联了一个很大的电阻
- C. 没有电流通过人体