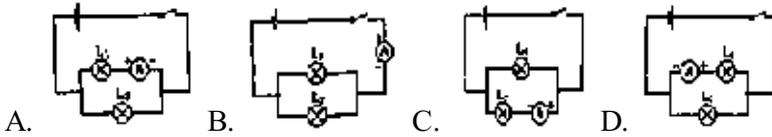


2022年秋初三人教版物理全册15.4电流的测量课时同步练习题


1. 选择题

图中，能直接测量通过灯L1和L2总电流的电路是



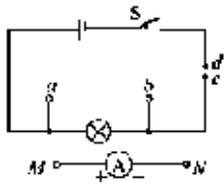2. 选择题


如图所示，a、b、c、d为电路中的四个接线点，若用电流表测量通过小灯泡的电流，则电流表的M、N接线柱与电路中各接线点的连接关系为



- A. M接a, N接b
B. M接c, N接d
C. M接b, N接a
D. M接d, N接c

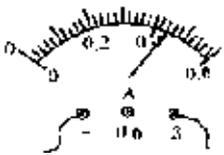3. 选择题





如图所示，在练习使用电流表的实验中，某同学发现电流表（0~3A）的量程刻度值标示不清，根据你对电流表的了解，电流表的正确读数是



- A. 0.42A
B. 0.44A
C. 2.2A
D. 2.4A

4. 选择题

如图所示，电路中能正确测出通过灯L2的电流的是：

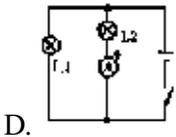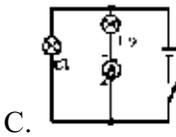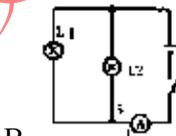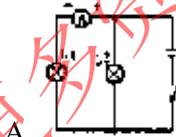

5. 选择题