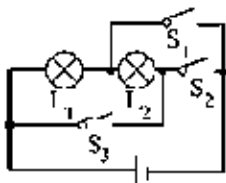


2022年至2019年人教版初三物理全册15.3《串联和并联》同步测考试完整版

1. 选择题


如图所示的电路图中，要使L1与L2串联，只应闭合开关（ ）



- A. S1 B. S1、S3 C. S1、S2、S3 D. S2

2. 选择题

如图所示的电路，要使两个小灯泡L1，L2并联，应（ ）

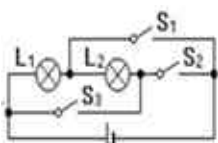

- A. 断开开关S1，S2，闭合开关S3
B. 断开开关S1，S3，闭合开关S2
C. 断开开关S1，闭合开关S2，S3
D. 断开开关S2，闭合开关S1，S3

3. 选择题


如图是玩具警车的电路，以下说法中正确的是



- A. 电动机与小灯泡工作时互不影响个电路
B. 开关S2控制整个电路
C. 电动机与小灯泡工作时两端的电压不相等
D. 开关S1、S2都闭合时电动机与小灯泡是串联的

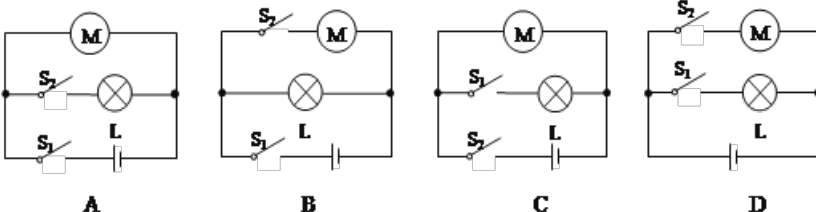4. 选择题

某种电脑键盘清洁器有两个开关，开关S1只控制照明用的小灯泡L1，开关S2只控制吸尘用的电动机M。在图所示的四个电路中，符合上述要求的是（ ）



5. 选择题

如图所示电路，若要使R1、R2并联，则（ ）