

2022甘肃九年级上学期人教版初中物理月考试卷

1.

电压是电路中_____的原因，提供电压的装置是_____。

2.


使用电压表测量电路两端电压时，应将电压表_____联在被测电路两端，要使电压表的“+”接线柱靠近_____，“-”接线柱靠近_____。

3.

将学校实验室常用的电压表接入电路时，应先用_____量程试触，若电压表示数小于_____时，再改用电压表的_____量程。测电压时，如果发现表的指针向左偏，原因是_____。

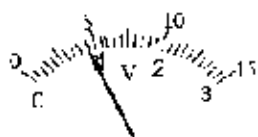4.

如图是一双量程的电压表的刻度盘。当使用较小量程时，图中指针位置的示数为_____V；当使用较大量程时，图中指针位置的示数为_____V。




5.

如图所示，开关闭合后，电压表 V_1 的示数为2.4V，电压表 V_2 的示数为6V，则灯 L_1 两端的电压为_____V，则灯 L_2 两端的电压为_____V。



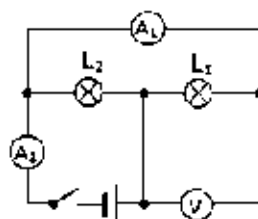6.

下图中，灯泡 L_1 与 L_2 是_____联， A_2 表测_____电流，电压表测_____电压。



7.