

2022福建九年级上学期人教版初中物理月考试卷

1. _____

下列学习文具，通常情况下属于导体的是（ ）

A. 钢尺 B. 塑料三角尺 C. 橡皮 D. 透明塑料笔袋

2. _____

电能表可测量下列物理量中的（ ）

A. 电流 B. 电压 C. 电阻 D. 电能

3. _____

在下列的单位中，电功率的单位是（ ）

A. 焦耳 B. 千瓦时 C. 瓦特 D. 度

4. _____

有两个电阻，阻值分别为 30Ω 和 10Ω ，把它们串联起来，其总电阻是（ ）

A. 40Ω B. 30Ω C. 20Ω D. 7.5Ω

5. _____

一种声光报警器的电路如图所示，闭合开关 S_1 和 S_2 后，会出现的现象是（ ）



A. 灯亮，铃响 B. 灯不亮，铃不响

C. 灯亮，铃不响 D. 灯不亮，铃响

6. _____

灯的亮暗程度决定于灯的（ ）

A. 实际电流 B. 实际电压 C. 实际功率 D. 额定功率

7. _____

下列关于电功率的说法，正确的是（ ）

A. 电流做功越多，电功率越大