

九年级期中物理试卷在线练习（2021-2022年湖南省广益实验中学）

1. 选择题

通常情况下，下列都属于导体的一组物质是（ ）

- A. 铁、铜、大地、食盐水 B. 铝、石墨、陶瓷、铅
C. 水银、锡箔、橡胶、镍 D. 铜、塑料、人体、黄金

2. 选择题

一根锰铜线的电阻为 R ，要使这根连入电路的导线电阻变小，可采用的方法是（ ）

- A. 减小导线两端的电压 B. 增大导线中的电流
C. 将导线对折后连入电路 D. 将导线拉长后连入电路

3. 选择题

关于内能、热量和温度，下列说法中正确的是

- A. 温度低的物体可能比温度高的物体内能多 B. 物体内能增加，温度一定升高
C. 物体内能增加，一定要从外界吸收热量 D. 物体温度升高，它的热量一定增加


4. 选择题

2019年春节期间热映的《流浪地球》被誉为开启了中国科幻电影元年。这部电影讲述了多年以后太阳急速衰老膨胀，无法再给地球提供能量，人类为了拯救地球而点燃木星周围的可燃气体，逃离太阳系的故事。其中“点燃木星”将地球推开相当于内燃机的

- A. 吸气冲程 B. 压缩冲程 C. 做功冲程 D. 排气冲程

5. 选择题


如图所示电路中，在开关 S 闭合后（ ）

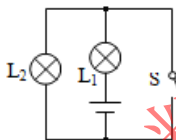

- A. L_1 、 L_2 都变亮 B. L_1 、 L_2 都不亮
C. L_1 变亮， L_2 不亮 D. L_1 不亮， L_2 变亮

6. 选择题

如图所示的电路，当开关 S 闭合后（ ）

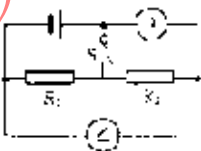

- A. 若甲表是电压表，乙表是电流表，则电阻 R_1 、 R_2 并联
B. 若甲表是电流表，乙表是电流表，则电阻 R_1 、 R_2 串联
C. 若甲表是电压表，乙表是电压表，则电阻 R_1 、 R_2 串联
D. 若甲表是电流表，乙表是电压表，则电阻 R_1 、 R_2 并联

7. 选择题

在如图甲所示的电路中，当闭合开关后，两个电流表指针偏转均为图乙所示，则电阻 R_1 和 R_2 中的电流分别为（ ）