

九年级物理2022年前半期单元测试网络考试试卷

1. 选择题

在如图所示的四位科学家中，以其名字命名电流单位的是（ ）



A. 法拉第 B. 焦耳



C. 安培 D. 欧姆

故


2. 选择题

一般情况下，纯金属、合金和绝缘体长均为1米，横截面积均为1毫米²时的电阻从小到大的排列次序是

- A. 纯金属、合金、绝缘体 B. 合金、纯金属、绝缘体
C. 纯金属、绝缘体、合金 D. 合金、绝缘体、纯金属

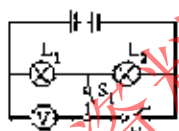3. 选择题


下图中电源电压保持不变，当S₁，S₂都闭合时，电压表示数为4.5V；当S₁闭合S₂断开时，电压表示数为3V；那么S₁，S₂都断开时，L₁和L₂两端的电压分别为



- A. 3V和4.5V B. 1.5V和4.5V C. 3V和1.5V D. 1.5V和3V

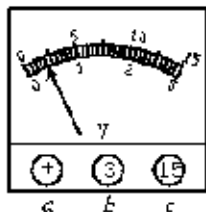4. 选择题

在一次用0~3 V和0~15 V两个量程的电压表测电压时，电压表的“+”接线柱已接入电路，在用0~15 V量程试触时，指针位置如图。则下一步操作中正确的是



- A. 接入电压表的c接线柱再读数
B. 接入电压表的b接线柱再读数
C. 断开开关，接入电压表的c接线柱，闭合开关后读数
D. 断开开关，接入电压表的b接线柱，闭合开关后读数