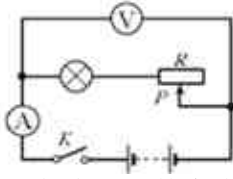


初中物理苏科版九年级上册第十三章电路初探专项练习题

1. 选择题


在如图所示电路中，当闭合电键后，滑动变阻器的滑动片P向右移动时（ ）



- A. 安培表示数变大，灯变暗
- B. 安培表示数变小，灯变亮
- C. 伏特表示数不变，灯变亮
- D. 伏特表示数不变，灯变暗

2. 选择题


如图所示电路，下列分析正确的是：

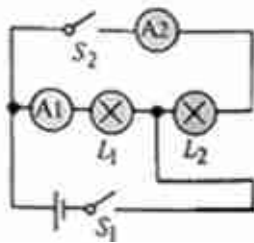

- A. 只闭合S1时，L2发光、L1不发光，A2测L2电流
- B. 只闭合S2时，L1发光、L2不发光，A1测L1电流
- C. 闭合S1、S2时，L1、L2并联，A2测L2电流
- D. 闭合S1、S2时，L1、L2串联，A1、A2示数相等

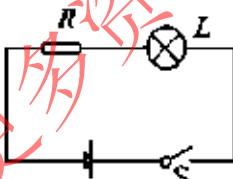3. 选择题


如图所示，闭合电键S，灯L亮，一段时间后灯L熄灭。若电路中只有一处故障，且只发生在灯L或R上。现用一只规格相同且完好的灯L'替换灯L，正确的判断是



- A. 若灯L'亮，则灯L一定断路
- B. 若灯L'亮，则灯L一定短路
- C. 若灯L'不亮，则电阻R一定断路
- D. 若灯L'不亮，则电阻R一定短路

4. 实验题

在如图所示的电路中，正确的说法是()

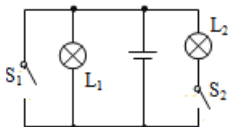

- A. 闭合S1，断开S2，L1，L2都不发光
- B. 闭合S1，S2，L1，L2都发光
- C. S1，S2都断开，L1，L2都不发光