

吉林省长春八十七中2021-2022学年九年级上学期物理期中考试试卷

单选题

1. 单选题

以下四个选项中属于导体的是 ()

- A. 干木条 B. 铜丝 C. 塑料棒 D. 陶瓷棒


2. 单选题

下面四幅电路图中，电流表或电压表使用正确的是 ()



3. 单选题

如图所示的事例中，改变物体内能的方式与其他三个不同的是 ()

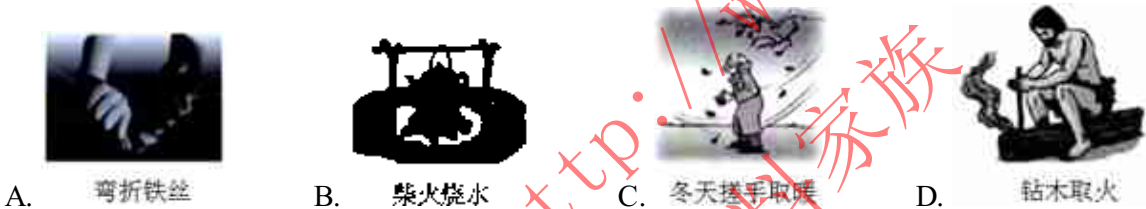


4. 单选题

如图是滑动变阻器的结构和连入电路的示意图，当滑片P向左滑动时，连入电路的电阻变小的是 ()



5. 单选题

图 (a) 所示电路，当闭合开关S后，两个电压表指针偏转均为图 (b) 所示，则电阻 R_1 和 R_2 两端的电压分别为 ()

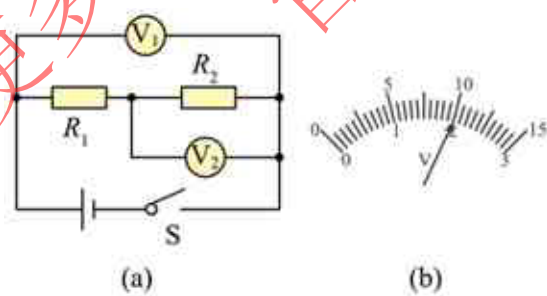

- A. 8V 2V B. 10V 2V C. 2V 8V D. 2V 10V

6. 单选题

由欧姆定律 $I = \frac{U}{R}$ 变形可得 $R = \frac{U}{I}$ ，以下说法正确的是 ()

- A. 导体的电阻跟它两端的电压成正比 B. 导体的电阻跟通过它的电流成反比 C. 导体