

## 吉林省长春外国语学校2021-2022年九年级12月月考物理在线测验完整版


### 1. 选择题

下列家用电器中，正常工作时的电功率最接近800W的是（ ）

A. 计算器 B. 电压力锅 C. 电视机 D. 电冰箱
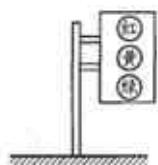
### 2.



如图为路口交通指示灯的示意图，指示灯可以通过不同颜色灯光的变化指挥车辆和行人的交通行为。据你对交通指示灯的了解，可以推断这些灯的连接方式为()



- A. 都是串联
- B. 都是并联
- C. 红灯与黄灯并联后再与绿灯串联
- D. 绿灯与黄灯并联后再与红灯串联

### 3. 选择题

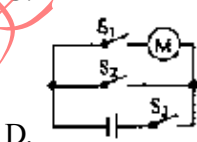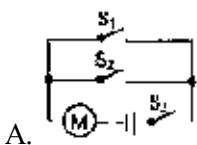(题文) 指纹锁是一种集光学、电子计算机、精密机械等多项技术于一体的高科技产品，它的“钥匙”是特定人的指纹(S1)、磁卡(S2)或应急钥匙(S3)，三者都可以单独使电动机M工作而打开门锁。下列电路设计符合要求的是



### 4. 选择题

如图所示在试管内装一些水，用橡胶塞塞住管口，将水加热一段时间后观察现象，下列说法正确的是（ ）



- A. 活塞冲出管口时，试管口出现的白气是水蒸气
- B. 该实验中能量转化情况与汽油机的压缩冲程