

吉林省长春市二道区2020-2021学年九年级上学期物理期末考试试卷

单选题

1. 单选题

下列物品中，通常情况下属于导体的是（ ）

- A. 塑料直尺 B. 人体 C. 食用油 D. 橡胶手套

2. 单选题

以下四个用电器中，不是利用电流热效应工作的用电器是（ ）

- A. 电风扇 B. 电饭锅 C. 电褥子 D. 电水壶

3. 单选题

下列做法中，符合安全用电原则的是（ ）

- A. 用湿布擦正在工作的电灯 B. 发现有人触电，立即用手把人拉开 C. 使用试电笔时，手接触笔尾金属体 D. 在家庭电路中使用绝缘皮破损的导线

4. 单选题

四个实例中，通过做功改变物体内能的是（ ）

- A. 用热水加热牛奶，牛奶变热 B. 用热宝暖手，手变热 C. 用天然气烧水，水变热 D. 锯条锯木头，锯条变热

5. 单选题

橡胶棒与毛皮摩擦后，橡胶棒带上了负电荷，下列说法中正确的是（ ）

- A. 电子从橡胶棒转移到毛皮 B. 原子核从橡胶棒转移到毛皮 C. 毛皮也带上了负电荷 D. 毛皮带上了正电荷

6. 单选题

将一根粗细均匀的镍铬合金线截成长短不同的甲、乙两段，甲比乙长，把它们串联在同一电路中，它们两端的电压分别为 $U_{甲}$ 和 $U_{乙}$ ，下列判断中正确的是（ ）

- A. $U_{甲} = U_{乙}$ B. $U_{甲} < U_{乙}$ C. $U_{甲} > U_{乙}$ D. 无法确定


7. 单选题

在教室中，已经有5盏灯发光，若熄灭其中一盏灯，则电路的（ ）

- A. 总电阻减小 B. 总功率减小 C. 总电流增大 D. 总电压增大

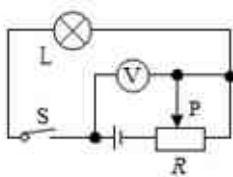8. 单选题

如图所示的电路，闭合开关，当滑动变阻器的滑片P向右移动时，下列说法中正确的是（ ）



- A. 灯泡L变暗 B. 电压表示数不变 C. 电路中的电流变大 D. 整个电路消耗的总功率变大