

吉林省长春市吉大附中力旺学校2020-2021学年九年级上学期物理12月月考试卷

单选题


1. 单选题

下列文具中，通常情况下属于导体的是（ ）

- A. 钢尺      B. 塑料三角板      C. 橡皮擦      D. 透明胶带

2. 单选题

在下图所示的四个电路图中，闭合开关S后，电路能正常工作的是（ ）

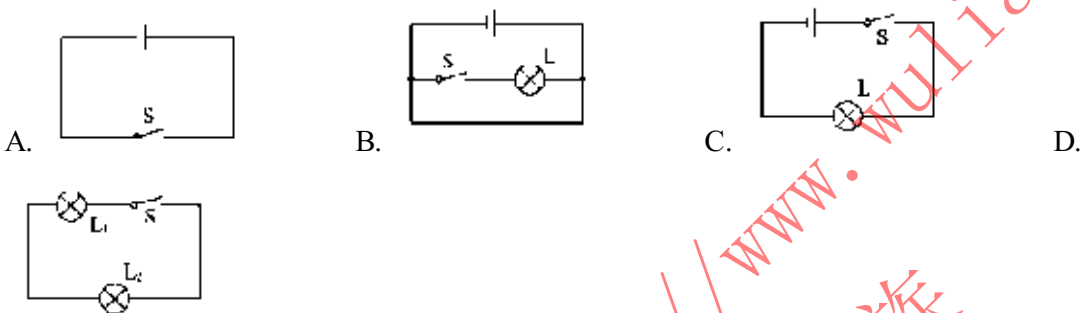

3. 单选题

四冲程汽油机在工作过程中，将内能转化为机械能的冲程是（ ）

- A. 吸气冲程      B. 压缩冲程      C. 做功冲程      D. 排气冲程

4. 单选题

下列实例中，通过热传递的方式改变物体内能的是（ ）

- A. 两手相互摩擦，手的温度升高      B. 用炉火加热壶中的水，水的温度升高      C. 压缩打气筒内的气体，气体的温度升高      D. 把铁丝来回弯折，铁丝的弯折处温度升高

5. 单选题

关于电流，下列说法正确的是（ ）

- A. 正电荷定向移动可以形成电流      B. 只要导体中有电荷，就一定有电流      C. 只要电路两端有电压，电路中就一定有持续的电流      D. 导体中的负电荷不能定向移动形成电流

6. 单选题

将标有“6V 3W”和“6V 2W”的甲、乙两只小灯泡串联起来，接在电压为6V的电源两端，接通电路后，以下说法正确的是（ ）

- A. 两只小灯泡都不能正常工作，甲灯比乙灯亮      B. 两只小灯泡都能正常发光      C. 通过乙灯的电流较大，所以乙灯较亮      D. 两只小灯泡的总功率小于2W

7. 单选题

旧白炽灯在工作时，容易在灯丝最细处熔断，这是因为与相同长度的灯丝较粗处相比，灯丝最细处（ ）

- A. 功率最大      B. 电流最大      C. 电阻最小      D. 电压最小

8. 单选题