

天水市2022年九年级物理上学期期末考试网上考试练习

1. 选择题

下列说法正确的是

- A. 马路上尘土飞扬，表明分子在做无规则运动
- B. 温度越高分子运动越剧烈
- C. 手相互摩擦发热，是靠热传递来改变内能的
- D. 一杯煤油用去一半，它的比热容减为原来的二分之一


2. 选择题

下列现象跟做功改变内能有关的是（ ）

- A. 盛夏，太阳把稻田的水晒热
- B. 夜晚，看见流星在大气层中坠落
- C. 严冬季节用热水袋取暖
- D. 用擦酒精的方法使发烧者降温

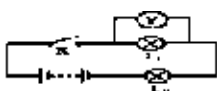3. 选择题

如图电路中，电源电压为3伏。当开关K闭合时，两灯泡都不发光，且电压表V的示数为3伏。产生这一现象的原因可能是



- A. 灯L1短路
- B. 灯L2短路
- C. 灯L1开路
- D. 灯L2开路

4. 选择题

把标有“36V 15W”的甲灯和标有“36V 5W”的乙灯串联后接在电压是36V的电路中，则

- A. 因为甲灯额定功率较大，所以甲灯较亮
- B. 因为通过它们的电流相等，所以一样亮
- C. 因为甲灯的电阻较小，所以甲灯较亮
- D. 因为乙灯实际功率较大，所以乙灯较亮


5. 选择题

家用电能表(电度表)的盘面上标有“3000转/千瓦时”字样,接入一个“220V 300W”的用电器正常工作时,1分钟内电能表的转盘转()

- A. 0转
- B. 5转
- C. 15转
- D. 30转

6. 选择题

如图所示的四种家用电器中，利用电流热效应工作的是

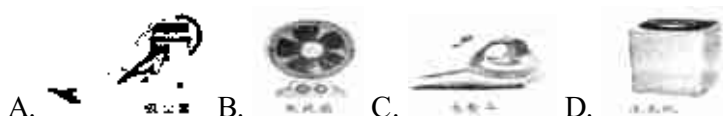

7. 选择题

对于公式 $R=U/I$ 的理解，下列说法中正确的是

- A. 导体电阻的大小跟导体两端的电压成正比