
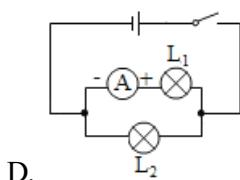
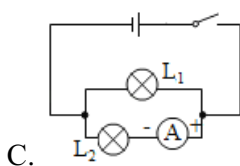
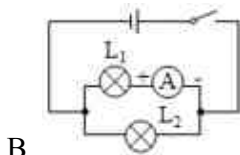


广东省清远市连南县2021-2022年九年级期末考试物理专题训练


1. 选择题

图中，能直接测量通过灯L₁电流的电路是（ ）

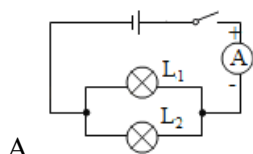

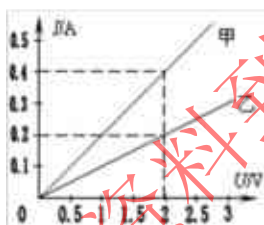2. 选择题

张华同学在探究通过导体的电流与其两端电压的关系时，将记录的实验数据通过整理作出了如图所示的图象，根据图象，下列说法错误的是（ ）



A. 通过导体甲的电流与其两端的电压成正比

B. 导体甲的电阻大于导体乙的电阻


C. 当在导体乙的两端加上1V的电压时，通过导体乙的电流为0.1A

D. 将导体甲、乙并联接到电压为2V的电源上时，干路中的电流为0.6A

3. 作图题

图中，插座的一部分已正确接入家庭电路，请将其他部分也正确接入家庭电路。

（ ）

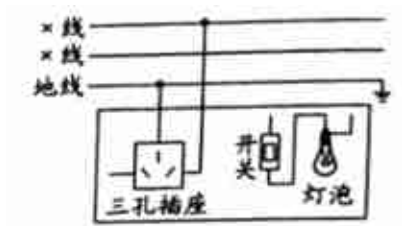

4. 综合题

阅读短文并回答下列问题：