

沪科版初三全册物理第十四章了解电路单元巩固训练题


1. 选择题

小明一组的同学做灯泡串联的实验时，接通开关后发现L1较亮L2较暗，有四位同学对电流大小分别给出四种不同看法，你认为正确的是


- A. $I_1 > I_2$ B. $I_1 = I_2$ C. $I_1 < I_2$ D. 无法确定

2.


下列四个电路图中，当 L1 断路时 L2 也不亮的是

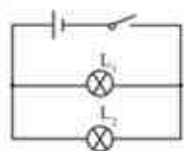


A.

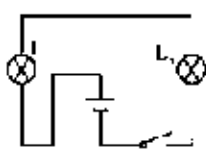

B.

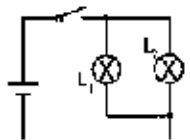

C.

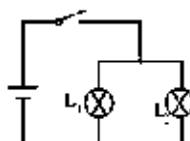


D.

3. 选择题


图中的电路正确的是()




A.

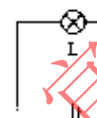

B.

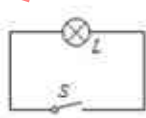



C.

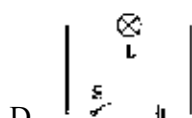


D.

4. 选择题


图甲是小明连接的实验电路，与这个实验电路对应的电路图是图乙中的

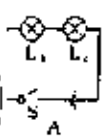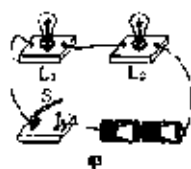


A.

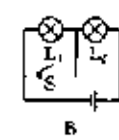

B.

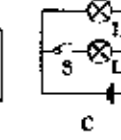

C.

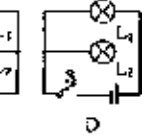

D.

- A. 对应A B. 对应AB C. 对应C D. 对应D

5. 选择题

如图中的电路图和实物图相对应的是