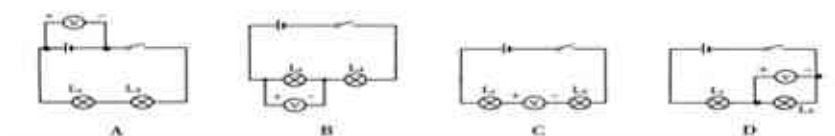


重庆八年级下学期人教版初中物理月考试卷

1.

如图1所示，电压表用来测 L_2 两端电压的电路是 ()



2.

下列说法正确的是 ()

- A. 在并联电路中，不论灯泡是大是小，每个灯泡两端的电压都相等
- B. 使用电压表时，它的两个接线柱不允许不通过用电器直接与电源两极相连
- C. 只要电路两端接上电压表，则电路中一定有电流通过
- D. 电流表和电压表都有一定的量程，使用时应注意选择量程，量程越大越好

3.

图2所示的为滑动变阻器的结构和连入电路情况示意图，当滑片向右滑时，连入电路的电阻变小的为 ()

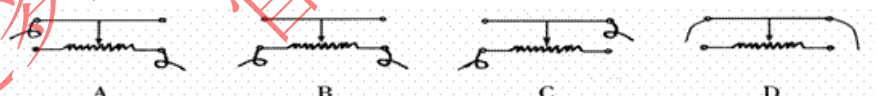


图 2

4.

下列关于导体的电阻对电流有阻碍作用的说法中正确的是 ()

- A. 导体中有电流，导体才能有电阻
- B. 电阻大小取决于通过它的电流大小
- C. 电阻是导体本身的一种性质，与通过它的电流大小无关