

重庆市巴蜀中学2021-2022年初三11月月考物理题同步训练免费试卷

1. 选择题

小明对下列数据的估计正确的是（ ）

- A.家庭电路的电压为380V B.家用空调工作时的电流约为5A
C.对人体的安全电压是36V D.家用台灯的工作电流约为2A


2. 选择题

关于欧姆定律，下列说法中正确的是（ ）

- A.通过导体的电流跟该导体的电阻成正比，跟该导体两端的电压成反比
B.当电压一定时，导体的电阻跟通过该导体的电流成反比
C.在同一电路中，导体的电阻跟该导体两端的电压成正比
D.当导体电阻一定时，通过导体的电流跟它两端的电压成正比

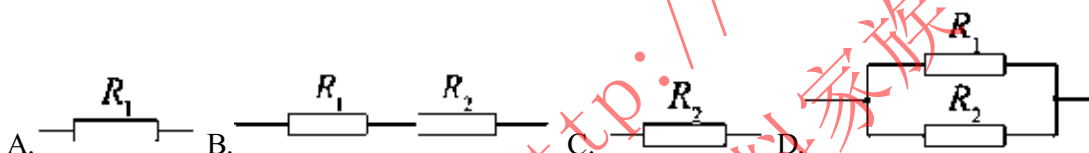3. 选择题

电阻 $R_1 > R_2$ ，若下列四种接法均接在同一电源，相同时间内电流做的总功最大的是（ ）



4. 选择题

如图分别是小明家上月初和月末的电能表的表盘，表盘上“1600imp/(kW·h)”表示每消耗1kW·h的电能，指示灯闪烁1600次，下列选项正确的是（ ）。



- A.指示灯闪烁越快，电能表所在电路消耗的电能越多
B.小明家上月消耗的电能为911kW·h
C.小明家干路中的电流不得超过10A
D.指示灯闪烁32次，电路中消耗的电能为0.02kW·h

5. 选择题

如图所示的电路中，电源电压恒定，闭合开关S后，滑动变阻器的滑片P向左移动的过程中，下列说法正确的是（ ）。

