

重庆市开州区2021-2022年初三期末质量监测物理免费试卷完整版

1. 选择题

下列家用电器接在家庭电路中正常工作时，功率约为1000W可能是（ ）

A.电冰箱 B.空调 C.台灯 D.笔记本电脑

2. 选择题

生活中热现象随处可见，下列说法中正确的是（ ）

- A.防疫期间用酒精消毒后有气味，说明组成物质的分子在不停地做无规则运动
B.燃料燃烧放出的热量越多，燃料的热值越大
C.一碗水倒掉一半后，水的比热容减小一半
D.一个物体内能增加了，温度一定升高


3. 选择题

下列有关电流和电路的说法中正确的是（ ）

- A.只有正电荷定向移动才会形成电流
B.丝绸与玻璃棒摩擦后，丝绸带负电
C.带电的物体只能吸引带异种电荷的物体
D.金属导体中电流的方向与自由电子定向移动的方向相同

4. 选择题


如图所示的电路，开关S闭合后，两灯均发光，下列说法中正确的是（ ）

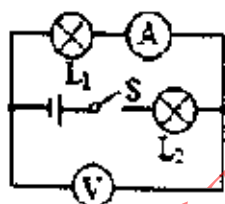

- A.电压表测的是灯L1两端的电压
B.开关断开时电流表无示数但电压表有示数
C.电压表测的是灯L2两端的电压
D.电压表测的是电源两端的电压

5. 选择题

如图所示电路中，要使电阻R1、R2并联，甲、乙应该接入的是（ ）

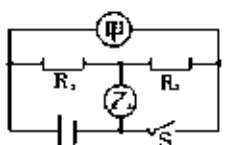

- A.闭合开关s，甲接电压表，乙接电流表
B.闭合开关s，甲接电流表，乙接电压表
C.断开开关s，甲接电压表，乙接电流表
D.断开开关s，甲、乙都接电流表

6. 选择题

甲、乙两个小灯泡上分别标有“6V 3W”、“6V 2W”的字样，现将它们按照不同的方式接在不同的电路中（不考虑灯丝电阻随温度的变化），下列说法中错误的是（ ）