

重庆市西大附中2020-2021学年九年级上学期物理12月月考试卷

单选题


1. 单选题

在学习、生活中所涉及到的物理量，你认为最接近实际情况的是（ ）

- A. 电风扇的功率约为2000W B. 人体的安全电压为36V C. 正常工作的电冰箱的电流约为1.1A D. 实验室用的一根导线的电阻约为1000Ω

2. 单选题

如图所示的滑动变阻器中所标志的部件中，是绝缘体的是（ ）

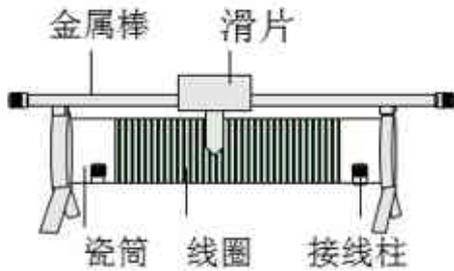

- A. 接线柱 B. 金属杆 C. 金属滑片 D. 瓷筒


3. 单选题

在如图所示的各电路中，开关闭合后，小灯泡L₁、L₂都能发光的是（ ）



4. 单选题

如图所示的电路，以下说法正确的是（ ）

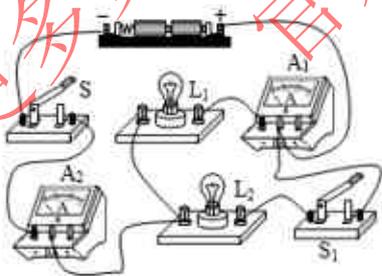

- A. 闭合开关S、S₁后灯L₁、L₂串联 B. 闭合开关S、S₁后，电流表A₁测L₂的电流 C. 闭合开关S、S₁后，电流表A₂示数等于A₁的示数 D. 闭合开关S、断开开关S₁后，电流表A₁示数不变，电流表A₂示数变小

5. 单选题

下列说法中正确的是（ ）