

黑龙江2022年九年级上学期物理期末考试网上考试练习

1. 选择题


下列数据中，最接近实际情况的是

- A. 普通家用照明灯的工作电流约为2A
- B. 家用手电筒的额定功率约为200W
- C. 一节新干电池的电压约为1.5V
- D. 正常情况下人体的电阻约为1Ω


2. 选择题

下列图中符合安全用电与保护原则的是

- A.  将冰箱的金属外壳接地




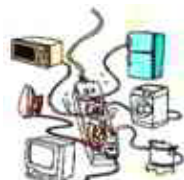
- B.  多个大功率用电器同时使用一个插座

- C.  用湿抹布擦发光的灯泡

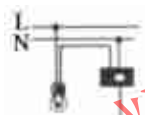- D.  开关接在零线上


3. 选择题

家庭常用的电吹风既能吹冷风又能吹热风。下列电路中最符合电吹风工作要求的是（ ）

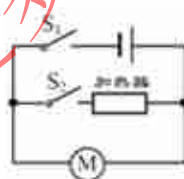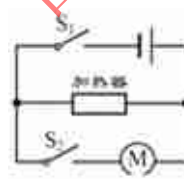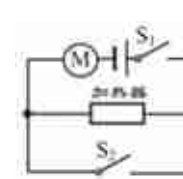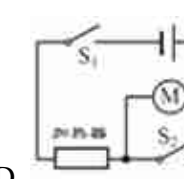- A.  B.  C.  D. 

4. 选择题

如图所示，电源电压保持不变。闭合开关，调节变阻器，各电表示数变化情况是

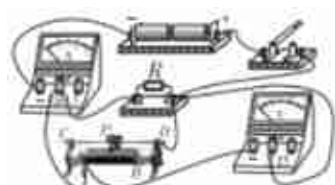

- A. 滑片向右移动，电流表示数变小，电压表示数变大
- B. 滑片向左移动，电流表示数变大，电压表示数变大