

黑龙江省齐齐哈尔市富裕县2021-2022学年九年级上学期物理期末考试试卷

单选题

1. 单选题

下列说法中，最接近实际情况的是（ ）

- A. 家用电饭锅的正常工作电流大约是20mA B. 家用白炽灯功率约为40W C. 人的正常体温约为39℃
D. 物理实验用的导线的电阻约为1kΩ

2. 单选题

以下的日常生活事例中，通过热传递来改变物体内能的是（ ）

- A. 太阳能热水器中水的温度升高 B. 冬天，用力搓手，手变暖 C. 点燃的爆竹腾空而起
D. 用水壶烧水，水蒸气将壶盖顶起

3. 单选题

炎热的盛夏，人站在水中时感觉凉爽，而当人站在沙土上时却感到烫脚，这主要是因为水和沙具有不同的（ ）

- A. 热量 B. 质量 C. 比热容 D. 密度


4. 单选题

用丝绸摩擦过的玻璃棒去靠近甲、乙两个轻小物体，结果甲被排斥，乙被吸引，则（ ）

- A. 甲带正电，乙带负电 B. 甲带负电，乙带正电 C. 甲带负电，乙不带电或带正电
D. 甲带正电，乙不带电或带负电


5. 单选题

如下图所示，表示两灯串联的正确电路是（ ）

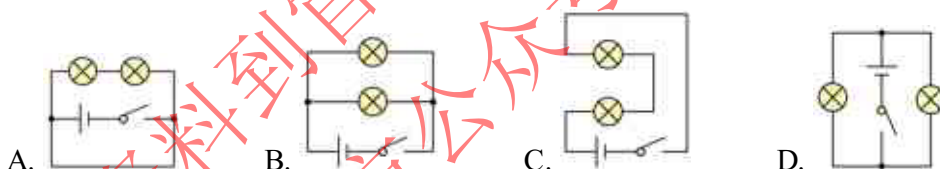

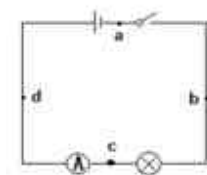6. 单选题

如图电源电压为6V，当开关闭合后，发现小灯泡不亮，电流表无示数，用电压表测量发现 $U_{bc}=U_{dc}=0V$ ， $U_{ab}=U_{ad}=6V$ ，若电路中只有一处故障，则其故障原因可能是（ ）



- A. 小灯泡灯丝断了 B. 小灯泡被短路了 C. 开关接触不良 D. 电流表断路了

7. 单选题

根据欧姆定律公式 $I = \frac{U}{R}$ ，也可变形得到 $R = \frac{U}{I}$ 。对此，下列说法中正确的是（ ）

- A. 流过导体的电流越大，则导体的电阻越大 B. 某段导体两端电压为0时，其电阻为0