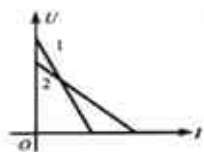


2021-2022年高二上半期期中考试物理试卷带参考答案和解析（黑龙江省哈尔滨师范大学青冈实验中学）

1. 选择题

如图所示，直线1、2分别表示两个电源的路端电压与电流的关系图像，由图可知()



- A. 电动势 $E_1 > E_2$ ，内阻 $r_1 < r_2$
- B. 电动势 $E_1 > E_2$ ，内阻 $r_1 > r_2$
- C. 电动势 $E_1 < E_2$ ，内阻 $r_1 > r_2$
- D. 电动势 $E_1 < E_2$ ，内阻 $r_1 < r_2$

2. 选择题

已知干电池的电动势为1.5V。下列说法正确的是

- A. 用电压表直接连接干电池的两极，测量得到的电压就是该电池的电动势
- B. 当外电路闭合时，每当1C的电荷量通过干电池，则该电池就能提供1.5J的电能
- C. 当外电路闭合时，在1s内有1.5C的电荷量通过该电池
- D. 当外电路闭合时，在1s内该电池能提供1.5J的电能

3. 选择题