2021-2022年九年级期末考试物理题开卷有益（吉林省朝鲜族四校联考）

1. 选择题

以下有关电的相关说法正确的是（ ）

A. 绝缘体中没有电荷

B. 导体两端有电压，就一定能形成稳定电流

C. 金属导体中靠自由电子定向移动形成电流

D. 半导体的导电性与环境变化无关

2. 选择题

下列有关热现象说法正确的是（ ）

A. 物体放出热量，内能一定减少，温度一定降低

B. 燃料的热值越大，放出的热量越多

C. 物体温度越高，所含的热量越多

D. 比热容是物质的一种特性，只与物质的种类和状态有关

3. 选择题

如图所示，闭合开关后能测出小灯泡L1两端的电压的电路是

A. 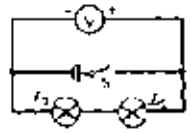

B. 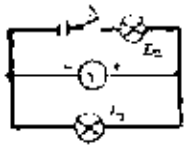

C. 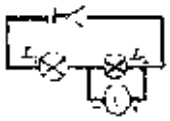

D. 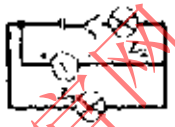

4. 选择题

古语道：“人要实，火要虚”。此话的意思是说做人要脚踏实地，才能事业有成：可燃物要架空一些，才能燃烧更旺。“火要虚”的目的是（ ）

A.增大可燃物物的热值

B.降低可燃物的着火点

C.能使可燃物完全燃烧

D.提高了可燃物的利用率

5. 选择题

如图所示的电路，当开关S闭合时，L1、L2都能发光，一会儿后，L1亮、L2熄灭，电流表示数变大，则电路故障原因可能是

A. L1短路 B. L2短路 C. L1断路 D. L2断路

6. 选择题

图是课本“探究电流通过导体产生的热量与导体电阻间关系”的实验装置，两个透明容器中封闭着等量的空气，电路正确连接后，通电进行实验过程中，下列说法正确的是

更多资料到官网：http://www.wuliaojz.com 官方公众号：物料家族