2021-2022年初三期中物理题带参考答案（湖南省广益实验中学）

1. 选择题

通常情况下，下列都属于导体的一组物质是（ ）

A. 铁、铜、大地、食盐水 B. 铝、石墨、陶瓷、铅

C. 水银、锡箔、橡胶、镍 D. 铜、塑料、人体、黄金

2. 选择题

一根锰铜线的电阻为R，要使这根连人电路的导线电阻变小，可采用的方法是( )

A．减小导线两端的电压 B．增大导线中的电流

C．将导线对折后连入电路 D．将导线拉长后连入电路

3. 选择题

关于内能、热量和温度，下列说法中正确的是

A．温度低的物体可能比温度高的物体内能多 B．物体内能增加，温度一定升高

C．物体内能增加，一定要从外界吸收热量 D．物体温度升高，它的热量一定增加

4. 选择题

2019年春节期间热映的《流浪地球》被誉为开启了中国科幻电影元年。这部电影讲述了 多年以后太阳急速衰老膨胀，无法再给地球提供能量，人类为了拯救地球而点燃木星周围的可燃气体，逃离太阳系的故事。其中“点燃木星”将地球推开相当于内燃机的

A. 吸气冲程 B. 压缩冲程 C. 做功冲程 D. 排气冲程

5. 选择题

如图所示电路中，在开关S闭合后（　　）

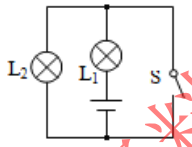

A. L1、L2都变亮 B. L1、L2都不亮

C. L1变亮，L2不亮 D. L1不亮，L2变亮

6. 选择题

如图所示的电路，当开关S闭合后（　　）

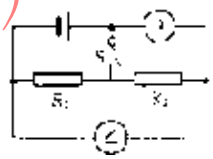

A．若甲表是电压表，乙表是电流表，则电阻R1、R2并联

B．若甲表是电流表，乙表是电流表，则电阻R1、R2串联

C．若甲表是电压表，乙表是电压表，则电阻R1、R2串联

D．若甲表是电流表，乙表是电压表，则电阻R1、R2并联

7. 选择题

在如图甲所示的电路中，当闭合开关后，两个电流表指针偏转均为图乙所示，则电阻R1和R2中的电流分别为（　　）

更多资料到官网：http://www.wuliaojz.com 官方公众号：物料家族