安徽合肥市瑶海区三十八中2020-2021学年九年级上学期物理12月月考试卷

单选题

1. 单选题

如图所示的电路中，开关闭合后，电流表测量的是通过哪个电灯的电流（　）

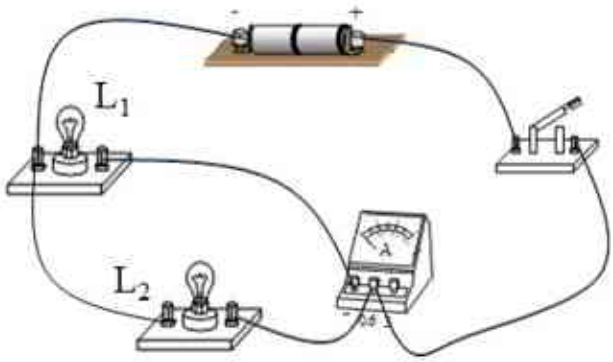

A. L_1　　B. L_2　　C. L_1和L_2　　D. 无法判断

2. 单选题

家用电吹风由带扇叶的电动机和电热丝等组成。为了保证电吹风的安全使用，要求：电动机不工作时，电热丝不能发热；电热丝不发热时，电动机仍能工作。紧急情况时，S_1自动断开，吹风机停止工作，如图所示电路中符合要求的是（　）

A. 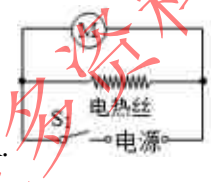

B.

C. 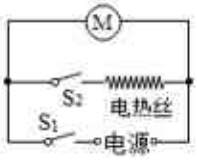

D. 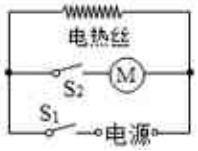

3. 单选题

如图所示的电路中，电源电压不变，R_1为定值电阻，开关S闭合后，滑片向右移动时（　）

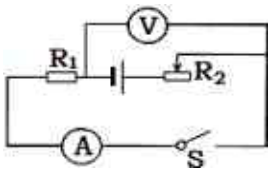

A. 电流表示数变大，电压表与电流表示数之比变大　　B. 电压表示数变小，电压表与电流表示数之比变大　　C. 电流表示数变大，电压表与电流表示数之比不变　　D. 电流表示数变小，电压表与电流表示数之比不变

更多资料到官网：http://www.wuliaojz.com
官方公众号：物料家族