山西八年级下学期人教版初中物理期中考试

1. _____

关于电压，下列说法错误的是：

A电压是电路中形成电流的原因；

B电路中有电流时，电路两端就有一定的电压；

C电源是提供电压的装置；

D有电压就一定有电流；

---

2. _____

下列家用电器或家庭电路元件中属于串联的是：

A电视机和冰箱　　B两孔插座与三孔插座

C电灯和控制它的开关　D不同房间的电灯

---

3. _____

如图1所示，将P向左移，伏特表示数变小，那么“1”和“2”接线端应接的接线柱分别是：

A、a和　B、c和b　C、c和d　D、a和d

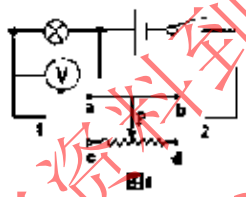

4. _____

教室里装有多盏电灯，上晚自习时，我们每多开一盏灯，则教室电路的：

A总电阻增大　B总电流减小

C总电压增大　D总电阻减小

---

5. _____

如图2所示，在甲图中，当闭合开关后，两个电压表指针偏转均如图乙所示，则电阻R_1、R_2两端的电压分别为：

A、1.2V, 4.8V　B、6V, 1.2V　C、1.2V, 6V　D、 4.8V, 1.2V

更多资料到官网：http://www.wuliaojz.com
官方公众号：物料家族